

# 智能计算系统

# 第七章

# 深度学习处理器架构

中国科学院计算技术研究所 陈云霁 研究员 cyj@ict.ac.cn

#### 架构设计需要解决的两个主要问题

- 如何提高处理器的能效比(性能/功耗)-硬化算法
- ▶ 如何提高处理器的可编程性(通用性) CPU
- ▶ 找到平衡点。 需要深度学习算法知识(tensor描述,运 算op), 电路设计知识, 架构设计知识等。
- ▶ 如何基于tensor设计高能效比,可编程性的深度学习处 理器

### 提纲

- ▶ 单核深度学习处理器 (DLP-S)
- ▶ 多核深度学习处理器 (DLP-M)

# 单核深度学习处理器(DLP-S)

#### 控制模块


- ▶ 指令的语义粒度(提供专用指令,操作粒度为tensor)
- ▶ 领域专用指令 vs. RISC vs. CISC

#### 运算模块

▶ 基于tensor语义设计运算模块

#### 存储模块

基于tensor语义设计存储模块

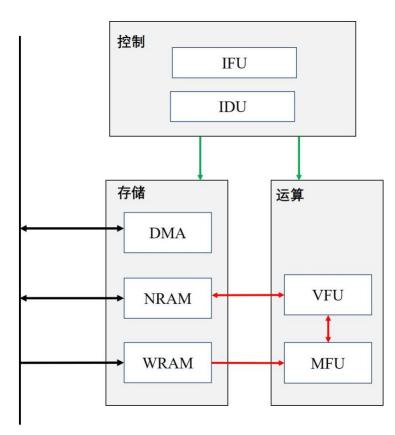

#### ▶ 控制模块


- 取指单元IFU(Instruction Fetch Unit)
- 指令译码单元IDU(Instruction Decode Unit)

#### > 运算模块


- ▶ 向量运算单元VFU(Vector Function Unit)
- ▶ 矩阵运算单元MFU(Matrix Function Unit)
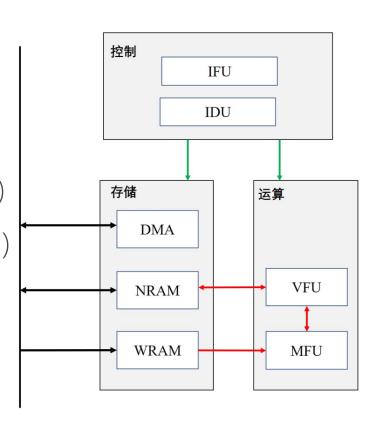
#### ▶ 存储模块


- ▶ 权重存储单元WRAMW (Weight RAM)
- 神经元存储单元NRAM (Neuron RAM)
- ▶ 直接内存存取单元DMA (Direct Memory Access)




▶ 从DLP到DLP-S

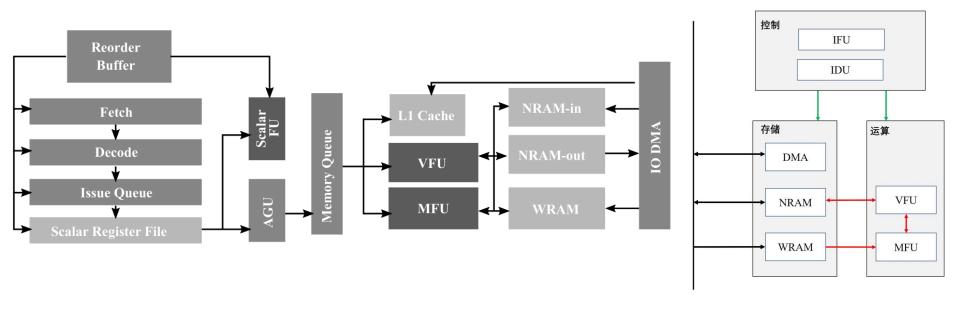

▶ 从DLP到DLP-S

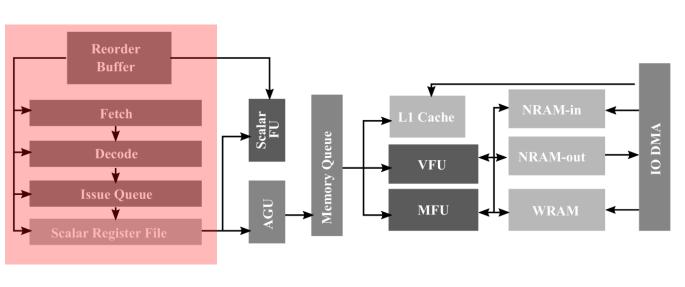


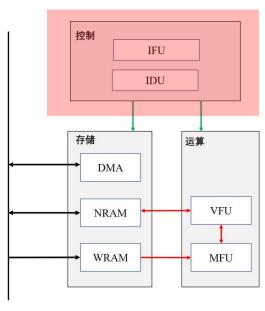


#### 控制:

多发射队列, 支持指令级并行, 寄存器重命名

▶ 从DLP到DLP-S

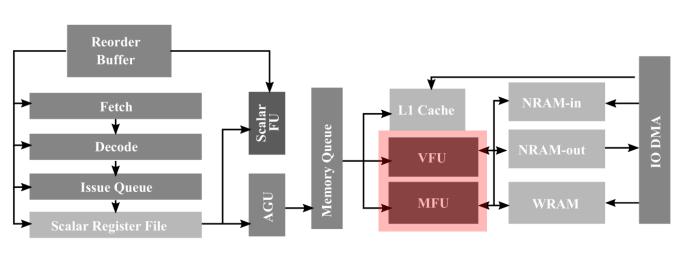

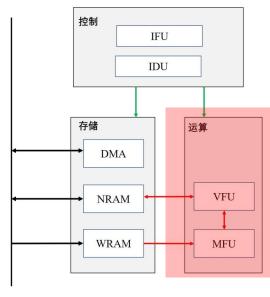


#### 计算:

多发射队列, 支持指令级并行, 寄存器重命名

增加运算器中的操作,支持硬件高效执行的操作 低位宽运算器(量化),提高执行能效 稀疏运算,提高计算效率

▶ 从DLP到DLP-S

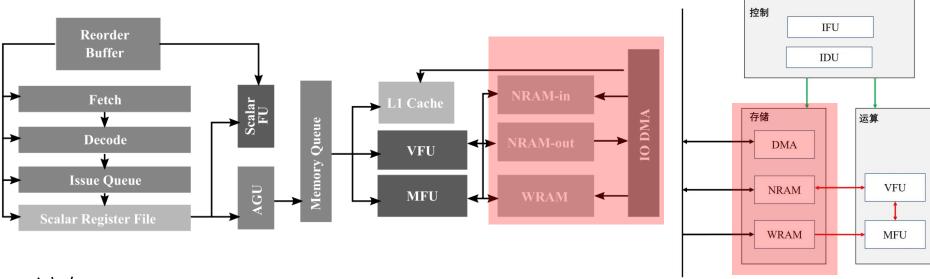


#### 访存:

增加运算器中支持的操作


稀疏数据的稠密化访存,降低访存开销 转换检测缓冲区 (TLB, Translation Lookaside Buffer),降低访存延迟 最后一级cache (LLC, Last Level Cache),降低访存延迟

- ▶ 从DLP到DLP-S
  - > 多发射队列,支持指令级并行
  - 增加运算器中支持的操作
  - ▶ 低位宽运算器
  - 稀疏支持
  - ▶ 转换检测缓冲区 (TLB, Translation Lookaside Buffer)
  - ▶ 最后一级cache (LLC, Last Level Cache)

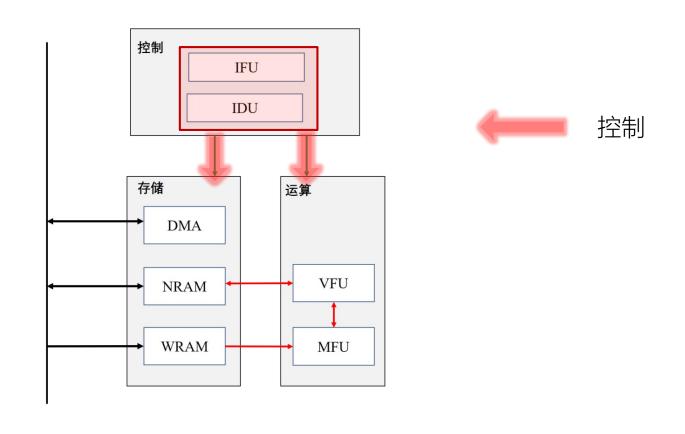
Step #1: IFU 通过 DMA 从 DRAM 中读取程序指令,然后经 过 IDU 进行译码后分发给DMA、VFU 和 MFU



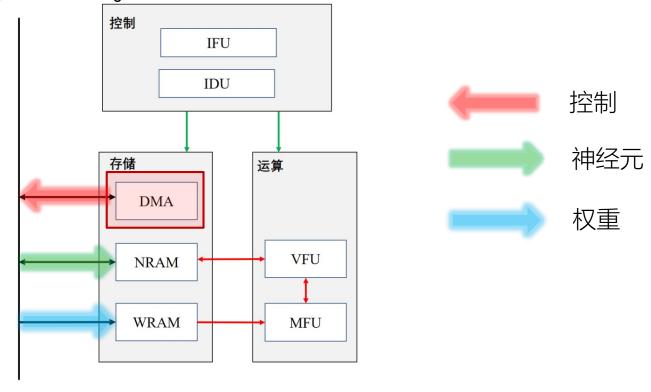
▶ Step #2: DMA 接收到访存指令(读tensor指令,包括地址, 数据量等信息)后从 DRAM 读取神经元tensor至 NRAM, 读 取权值tensor至 WRAM。



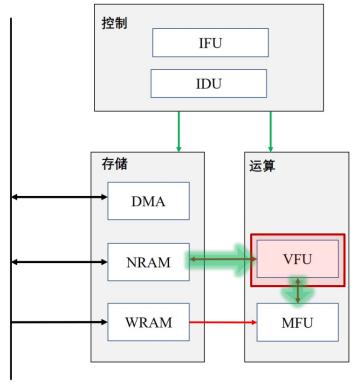
▶ Step #3: VFU 接收到指令后从 NRAM 中读取神经元tensor, 并对神经元tensor进行预处理(如边界扩充等),然后发送给 MFU.



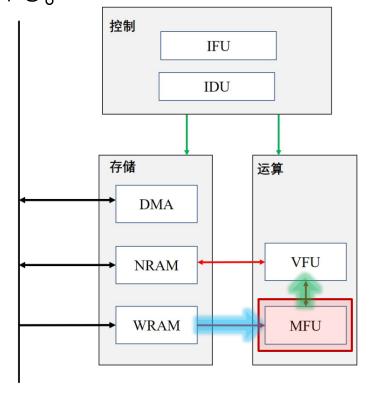
▶ Step #4: MFU 接收到指令后从 VFU 接收经过预处理的神经 元tensor, 并从 WRAM 中读取权重tensor, 完成矩阵运算后 将结果发送给 VFU。



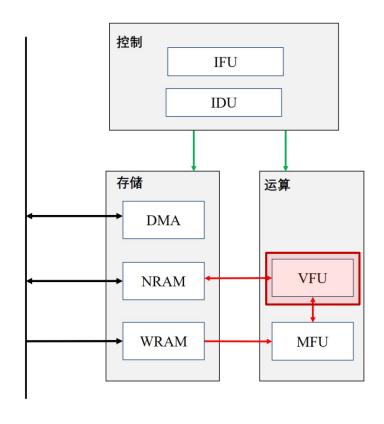
▶ Step #5: VFU 对输出神经元tensor进行后处理(如激活、池 化等)




▶ Step #6: VFU 将运算结果tensor写回 NRAM

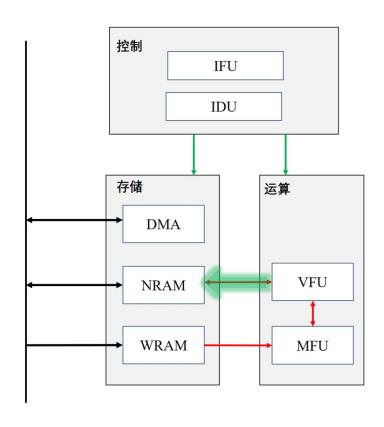

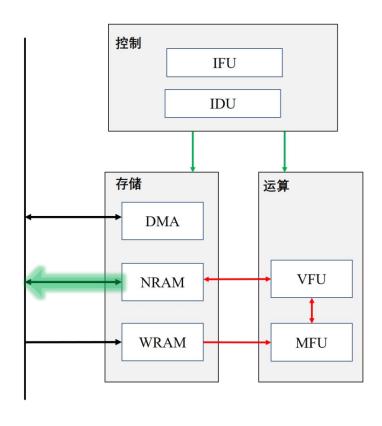
▶ Step #7: DMA 将输出神经元tensor从 NRAM 写回到 DRAM



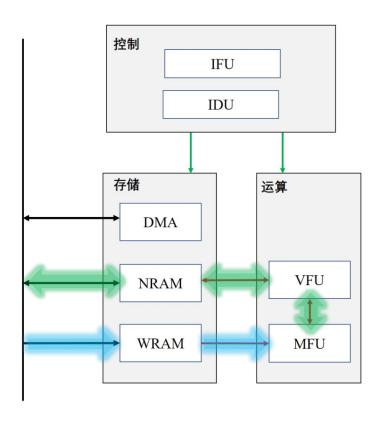
- ▶ 神经元tensor数据流
  - DRAM->NRAM->VFU-> (MFU->VFU->) NRAM->DRAM
- ▶ 权值tensor数据流
  - DRAM->WRAM->MFU



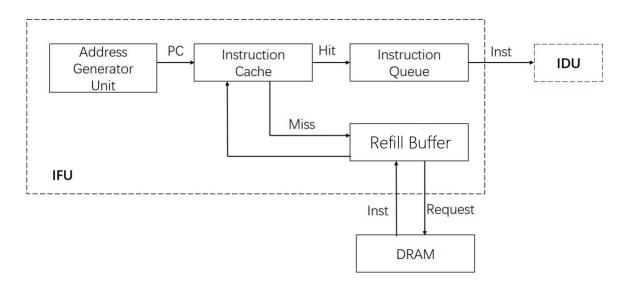
- IFU
  - PC= Jump/CB Reg
  - ▶ 指令高速缓存ICache (Instruction Cache)
  - ▶ 指令回填单元RB (Refill Buffer)
  - ▶ 指令队列IQ (Instruction Queue)



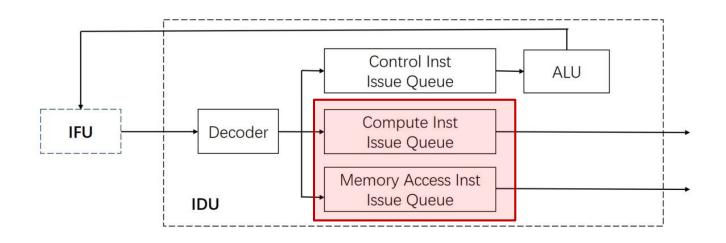
- IDU
  - ▶ 译码单元Decoder
  - ▶ 指令发射队列 (Issue Queue)
    - Control IQ, Compute IQ, Memory Access IQ
  - ▶ 算数逻辑单元ALU



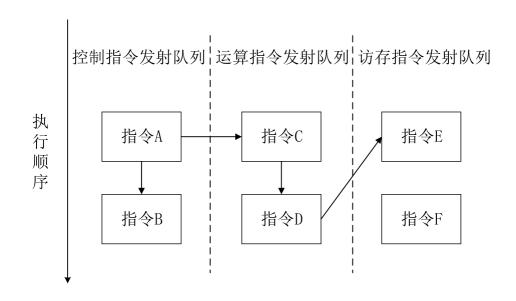- ▶ 指令发射队列IQ
  - 三个指令队列乱序发射,指令队列内顺序发射
  - 两条同类型指令有依赖: 位于同一发射队列顺序发射
  - 两条不同类型指令有依赖:添加SYNC同步指令



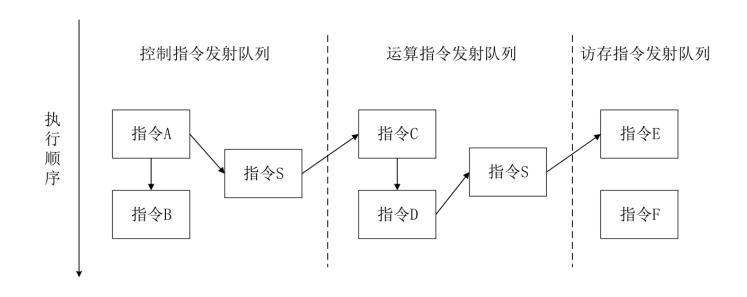- ▶ 指令发射队列IQ
  - 三个指令队列乱序发射,指令队列内顺序发射
  - 两条同类型指令有依赖: 位于同一发射队列顺序发射
  - 两条不同类型指令有依赖:添加SYNC同步指令




#### 运算模块VFU

- 完成输入神经元的前处理和输出神经元的后处理
- 包括向量流水单元和转置单元
- 向量流水单元承载向量运算功能
- 转置单元承载数据重新摆放功能

stage3

MUL1

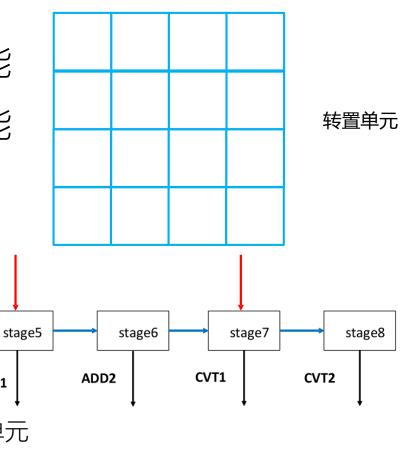

ADD1

stage4

MUL<sub>2</sub>

stage2

Lookup

Table2


stage1

Lookup

Table1
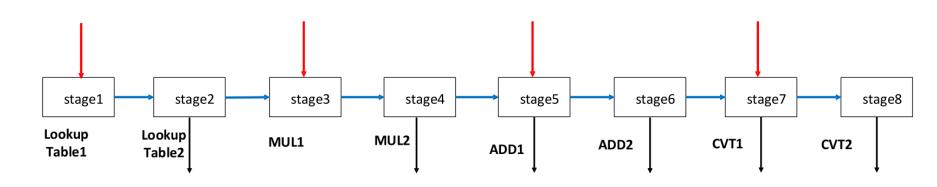
#### 向量流水单元


- 向量流水单元
  - ▶ 多种数据类型: INT8、INT16、INT32、FP16 和 FP32
  - 新增运算:香表、边缘扩充、数据格式转换等
  - ▶ 多个stage可以输入,多个stage可以输出
  - ▶ 从stage1到stage8串联可以完成激活+转数的操作




向量流水单元

- ▶ 当输入数据类型是INT型时
  - ▶ AVGPOOLING本质是kx\*ky个向量的累加(kx和ky是pooling核 大小)
  - INT型的加法延迟是1个cycle
  - 使用stage5即可完成INT数据类型的AVGPOOLING stage5 ADDI

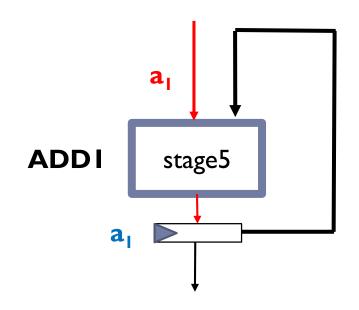- ▶ 当输入数据类型是INT型时
  - ▶ 步骤1: 输入向量1 BYPASS stage5后进入stage5输出寄存器



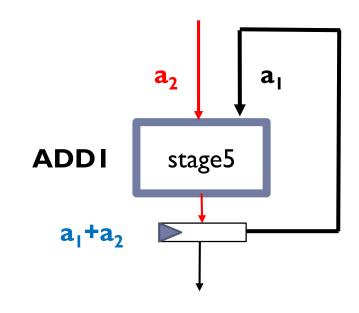
- ▶ 当输入数据类型是INT型时
  - ▶ 步骤1: 输入向量1 BYPASS stage5后进入stage5输出寄存器
  - ▶ 步骤2: 输入向量2与输入向量1经过stage5的定点加法器, 完 成加法运算后,写入stage5输出寄存器




- ▶ 当输入数据类型是INT型时
  - ▶ 步骤1: 输入向量1 BYPASS stage5后进入stage5输出寄存器
  - ▶ 步骤2: 输入向量2与输入向量1经过stage5的定点加法器, 完 成加法运算后,写入stage5输出寄存器



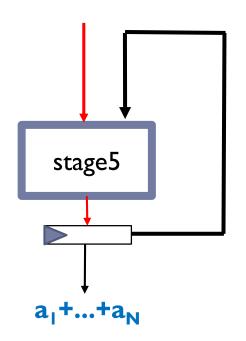
- ▶ 当输入数据类型是INT型时
  - ▶ 步骤1: 输入向量1 BYPASS stage5后进入stage5输出寄存器
  - ▶ 步骤2: 输入向量2与输入向量1经过stage5的定点加法器, 完成加法 运算后,写入stage5输出寄存器
  - ▶ 步骤3: 重复步骤2直至完成kx\*ky-1次加法运算
  - 步骤4:将结果从stage5的输出寄存器输出
  - ▶ 每个步骤是1个cycle, 所以完成AVGPOOLING ADDI 需要kx\*ky个cycle



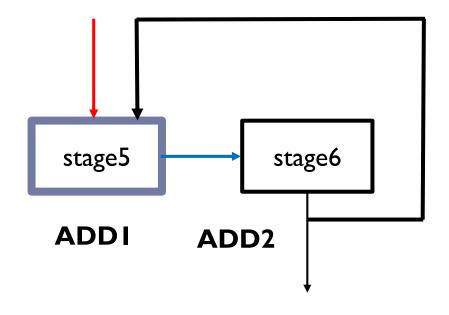- ▶ 当输入数据类型是FLOAT型时
  - ▶ FLOAT型的加法延迟是2个cycle
  - 使用stage5和stage6即可完成FLOAT数据类型的 **AVGPOOLING**



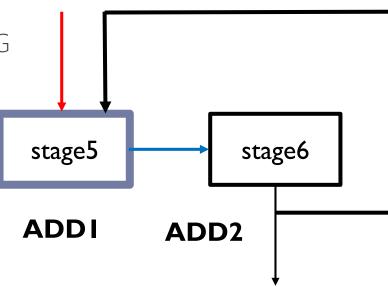- ▶ 当输入数据类型是FLOAT型时
  - 步骤1:输入向量1 BYPASS stage5和stage6后进入stage6输出寄存器
  - 步骤2:输入向量2与输入向量1经过stage5和stage6的浮点加法器,完成加法运 算后,写入stage6输出寄存器
  - 步骤3: 重复步骤2直至完成kx\*ky-1次加法运算
  - 步骤4: 将结果从stage6的输出寄存器输出
  - 每个步骤是2个cycle,所以完成AVGPOOLING 需要2\*kx\*ky个cycle




#### 扩展和思考

▶ 需要增加什么逻辑单元,使VFU能够完成MAXPOOLING?
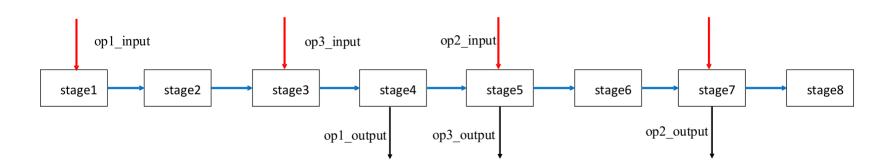
#### 向量流水单元超车问题


- ▶ VFU: 向量运算单元
  - 向量超车: 后执行的运算指令比先执行的指令执行的更快
  - 规则:
    - 指令从第n个stage进入,需要等待stage 1到stage n的输入寄存器清空
    - 指令从第m个stage输出,需要等待stage (m+1) 后所有输入寄存器清空



向量运算指令招车
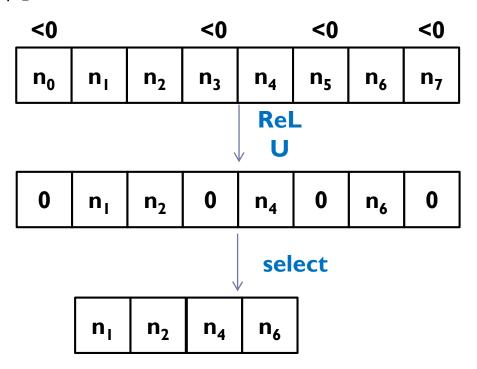
#### 向量流水单元完成神经元压缩


- ▶ 神经元经过ReLU激活层后会产生很多0
- 如何将这些0进行过滤,生成稠密的神经元?
- 从而减少数据搬运,减少能耗
- 还能够应用于快排等算法



#### 转置单元
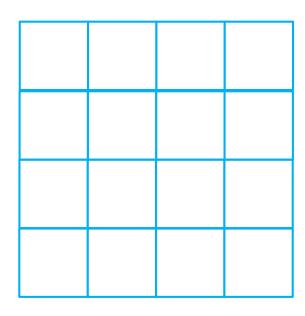
#### ▶ 转置单元

- ▶ 支持多种数据类型,包括INT8、 INT16、INT32、FP16₹□FP32
- 功能包括转置、镜像、旋转等。
- 主要由一个数据缓存和读写控制逻 辑组成
- 读写控制逻辑能够对数据缓存进行 多种模式的读写



转置单元

### 转置操作

▶ 转置操作

a <sub>II</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>14</sub>
a <sub>21</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>24</sub>
a <sub>31</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>34</sub>
a <sub>41</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>44</sub>


转置

a <sub>II</sub>	a <sub>21</sub>	a <sub>31</sub>	a <sub>41</sub>
a <sub>12</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>31</sub>	a <sub>42</sub>
a <sub>13</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>43</sub>
a <sub>14</sub>	a <sub>24</sub>	a <sub>34</sub>	a <sub>44</sub>

#### 转置单元实现转置操作

- 转置单元实现转置操作
  - 步骤1: 从第一行开始,将数据从左向右写入缓存,直至填满数据缓存
  - 步骤2: 从第一列开始,将数据从上到下依次读出,直至读完缓存中的所有数据

#### 横向写入

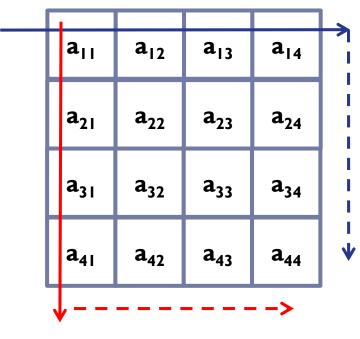

纵向读出

#### 镜像操作

▶ 镜像操作


a <sub>II</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>14</sub>
a <sub>21</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>24</sub>
a <sub>31</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>34</sub>
a <sub>41</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>44</sub>

镜像

a <sub>14</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>II</sub>
a <sub>24</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>21</sub>
a <sub>34</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>31</sub>
a <sub>44</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>41</sub>
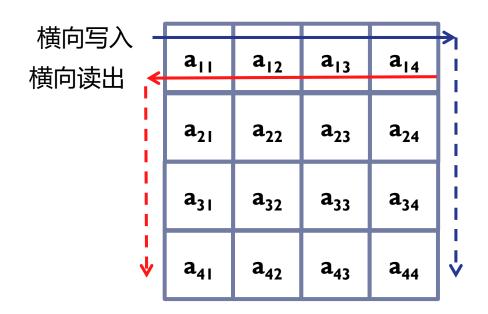
#### 转置单元实现镜像操作

- 转置单元实现镜像操作
  - 步骤1: 从第一行开始,将数据从左向右写入缓存
  - 步骤2: 从第一行开始, 将数据从右向左依次读出



#### 旋转180°操作

▶ 旋转180°操作


a <sub>II</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>14</sub>
a <sub>21</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>24</sub>
a <sub>31</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>34</sub>
a <sub>41</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>44</sub>

旋转180°

a <sub>44</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>41</sub>
a <sub>34</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>31</sub>
a <sub>24</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>21</sub>
a <sub>14</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>12</sub>	aıı
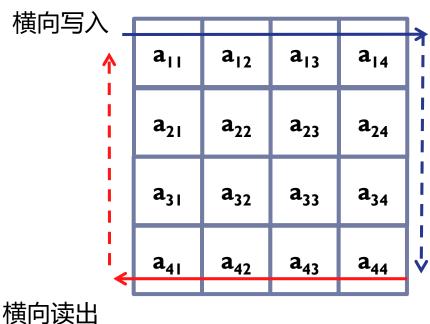
#### 转置单元实现旋转180°操作

- ▶ 转置单元实现旋转180°操作
  - 步骤1: 从第一行开始,将数据从左向右写入缓存
  - 步骤2: 从最后一行开始,将数据从右向左依次读出



#### 顺时针旋转90°操作

▶ 顺时针旋转90°操作


a <sub>II</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>14</sub>
a <sub>21</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>24</sub>
a <sub>31</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>34</sub>
a <sub>41</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>44</sub>

顺旋90°

a <sub>41</sub>	a <sub>31</sub>	a <sub>21</sub>	a <sub>II</sub>
a <sub>42</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>12</sub>
a <sub>43</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>23</sub>	<b>a</b> <sub>13</sub>
a <sub>44</sub>	a <sub>34</sub>	a <sub>24</sub>	a <sub>14</sub>
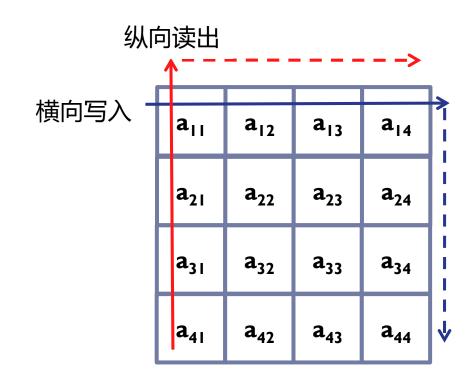
#### 转置单元实现顺时针旋转90°操作

- 转置单元实现顺时针旋转90°操作
  - 步骤1: 从第一行开始, 将数据从左向右写入缓存
  - 步骤2: 从第一列开始, 将数据从下至上依次读出



#### 顺时针旋转270°操作

▶ 顺时针旋转270°操作

a <sub>II</sub>	a <sub>12</sub>	a <sub>13</sub>	a <sub>14</sub>
a <sub>21</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>24</sub>
a <sub>31</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>34</sub>
a <sub>41</sub>	a <sub>42</sub>	a <sub>43</sub>	a <sub>44</sub>

顺旋270°

a <sub>14</sub>	a <sub>24</sub>	a <sub>34</sub>	a <sub>44</sub>
a <sub>13</sub>	a <sub>23</sub>	a <sub>33</sub>	a <sub>43</sub>
a <sub>12</sub>	a <sub>22</sub>	a <sub>32</sub>	a <sub>42</sub>
a <sub>II</sub>	a <sub>21</sub>	a <sub>31</sub>	a <sub>41</sub>


#### 转置单元实现顺时针旋转270°操作

- ▶ 转置单元实现顺时针旋转270°操作
  - 步骤1: 从第一行开始,将数据从左向右写入缓存
  - 步骤2: 从最后一列开始开始,将数据从上至下依次读出

横向写入  $\mathbf{a}_{12}$  $\mathbf{a}_{13}$  $\mathbf{a}_{11}$ a<sub>14</sub>  $\mathbf{a}_{22}$ a<sub>24</sub>  $\mathbf{a}_{21}$  $\mathbf{a}_{23}$  $a_{32}$ a<sub>34</sub>  $a_{31}$  $\mathbf{a}_{33}$  $a_{41}$ **a**<sub>42</sub>  $\mathbf{a}_{43}$ a<sub>44</sub>' 纵向读出
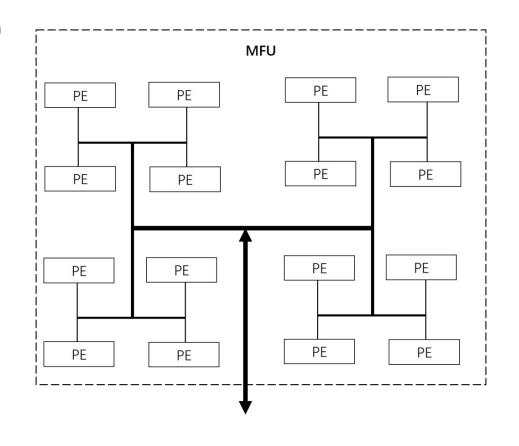
# 运算模块

- ▶ MFU: 矩阵运算单元 (分布式设计)
  - ▶ H-tree互联 (广播神经元)
  - 低位宽定点运算器
  - ▶ 三种模式:
    - ▶ int16 ×int16
    - ▶ int8 ×int8
    - ▶ int8 ×int4



# 存储单元

- ▶ 存储管理
  - NRAM, WRAM, DMA
  - ▶ 虚拟存储: 片内片外统—编址
  - ▶ 片内无需虚实地址转换
  - 片内外需要虚实地址转换

# 存储单元

- ▶ 降低访问延迟
  - TLB
    - > 缓存常用页表
  - LLC
    - ▶ 缓存经常访问的 DRAM 数据
- ▶ 降低访存量
  - ▶ 稀疏化存储
  - > 数据压缩

#### DLP-S总结

- 終端智能应用
- ▶ 控制: 基于tensor语义进行设计专用指令
- ▶ 计算:基于tensor进行运算操作。流水排布,转置
- ▶ 存储: 基于tensor进行数据搬运。稀疏,压缩

# 提纲


- ▶ 单核深度学习处理器 (DLP-S)
- 多核深度学习处理器
  - 于工艺/面积受限,提升单核处理器性能会使得能耗快速升高,能 效比下降
  - 需要解决核间同步,核间通讯,拓扑结构,任务划分等问题

# 多核深度学习处理器 (DLP-M)

- ▶ 总体架构
- ▶ Cluster架构
- ▶ 互联结构

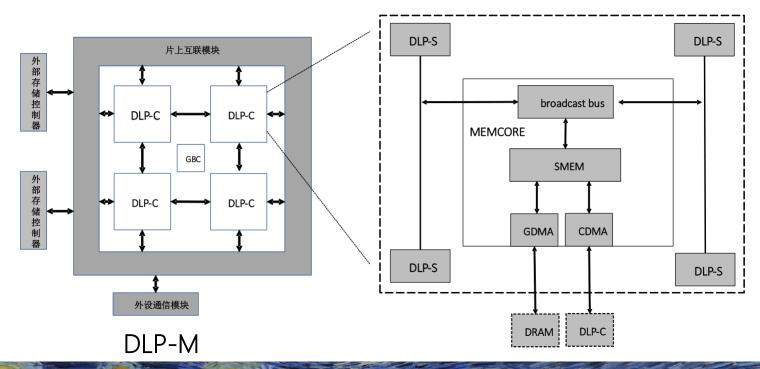
# 总体架构

- > 多核处理器分层结构设计
  - ▶ 一个DLP-M由多个DLP-C构成
  - 一个DLP-C由多个DLP-S构成
  - ▶ 为什么需要进行分层结构设计-减少NoC的负载核开销


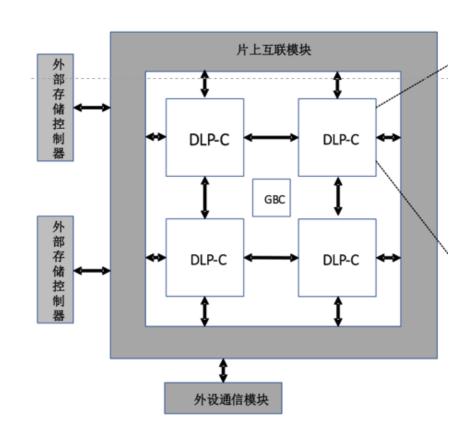
# 总体架构


- ▶ DLP-M
  - 外部存储控制器
  - ▶ 外设通信模块
  - ▶ 片上互联模块
  - ▶ 同步模块GBC (Global Barrier Controller)
  - ▶ 四个DLP-C



#### 总体架构

- ▶ DLP-C
  - 四个DLP-S
  - ▶ 存储核MEMCORE (Memory Core)
    - ▶ 存储: DLP-S共享数据
    - ▶ 通信: DLP-C与片外DRAM, DLP-C之

间,多个DLP-S之间

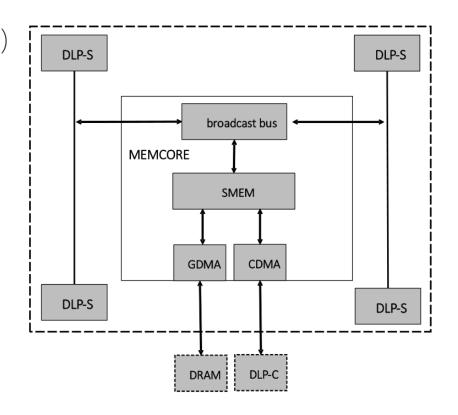

#### MEMCORE


- 共享存储模块SMEM (Shared Memory)
- 广播总线 (Broadcast Bus)
- Cluster 直接内存访问CDMA (Cluster Direct Memory Access)
- ▶ 全局直接内存访问GDMA (Global Direct Memory Access)

存储: DLP-S共享数据


通信: DLP-C与片外DRAM


DLP-C之间,

多个DLP-S之间

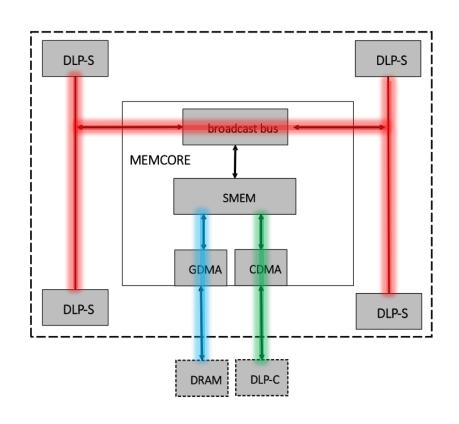

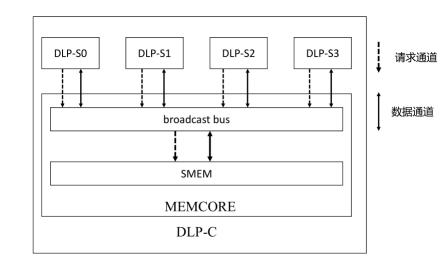- ▶ 广播总线
  - 深度学习数据的复用特性
  - 读写请求: 单播写、单播读, 多播




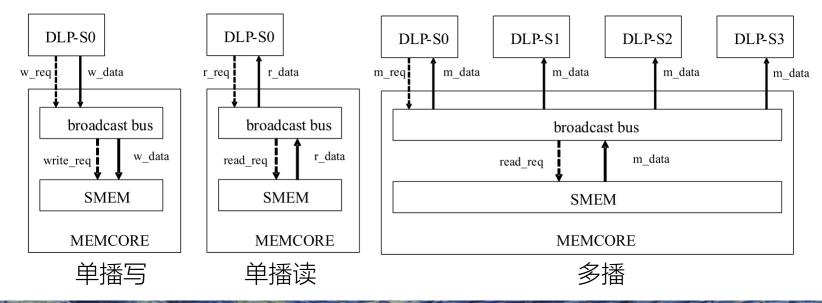

- 多播的应用: 大规模卷积运算
  - ▶ DLP-S中NRAM中存入不同输入数据,权重位于片外DRAM中,需要 将权重加载至所有DLP-S的WRAM中
  - ▶ 执行过程:
    - ▶ 访存指令: 诵讨DMA载入权重至SMEM中
    - 广播指令:广播总线广播权重至所有DLP-S中
    - ▶ 计算指令:DLP-S执行卷积运算
  - ▶ 如果没有 SMEM,则相同的权重数据需要重复 4 次从 DRAM 读出, 片外访存的数据量变为原来的 4 倍
  - ▶ 如果使用 SMEM 但不使用广播,则相同的权重数据也需要重复 4 次 从SMEM 读出,对 SMEM 访存的数据总量变为原来的 4 倍
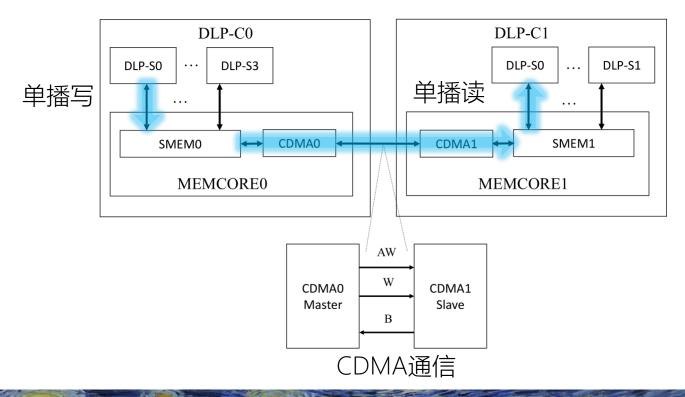
#### CDMA

- ▶ 执行过程: 单播写, CDMA通信, 单播读
- ▶ 访存指令:目标Cluster号,源地址,目的地址,数据大小




#### GDMA

- ▶ 每个 DLP-C 可能对应多个 DRAM 控制器,因此 GDMA 发出的请求地 址需要进行路由;
- ▶ GDMA 发出的请求地址是虚地址,需要使用 MMU 进行虚实地址转换;
- GDMA 会利用 TLB 加速虚拟地址到物理地址的转换;
- GDMA 会利用 LLC 缩短片外访存的平均延时。


- 多核同步模型
  - ▶ BARRIER指令:多核同步指令,解决访存冲突
    - ▶ BARRIER: Opcode
    - ▶ Barrier ID: Barrier序号
    - Task ID: 同步的任务编号 (同一个任务才需要同步)
    - ▶ Sync Count: 需要同步的Barrier个数


BARRIER Barrier_ID Task_ID Sync_Count
---------------------------------------

▶ 多核同步模型: 双核协同指令流

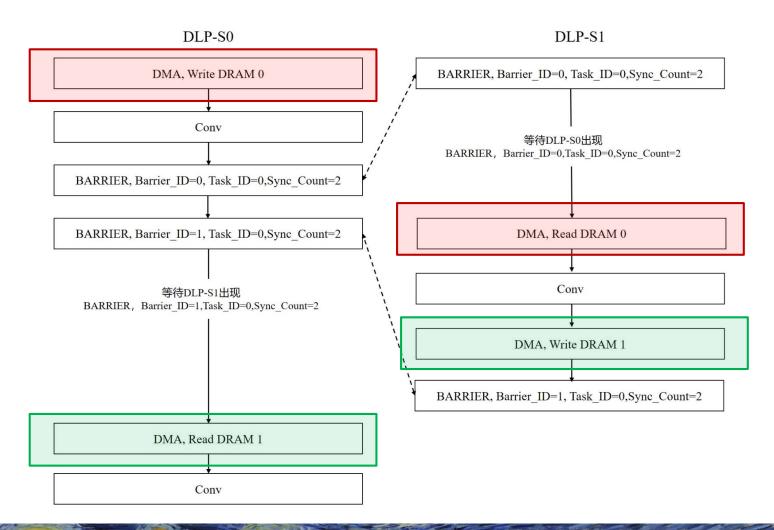

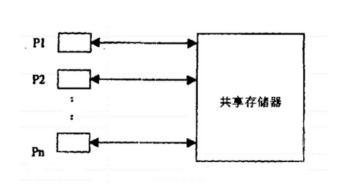- 多核协同
  - 数据共享来减少对片外 DRAM 的访问
  - 提高处理单个任务时的计算能力
  - 需要实时数据交互




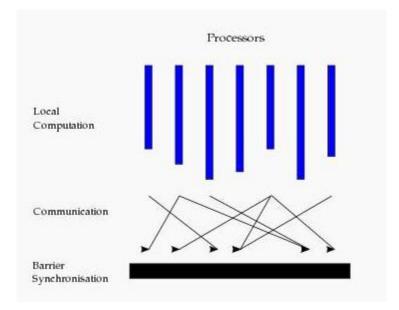


**BSP** PRAM

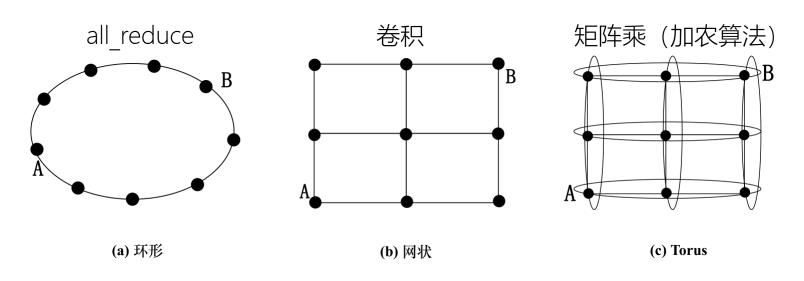
#### 核间互联拓扑结构

- 不同的核到同一个核的延时相同。这样可以提供所有核完全对等的编程模型, 方便软件编写和性能优化,另一方面也使得多核系统在调度时可以做任意的 任务分配。
- 核间的互联通路尽量稠密。这样可以减少单个通路的负载,同时降低访问延 时。理论上,只有多核之间对称的全连接拓扑才能完全满足上述要求。




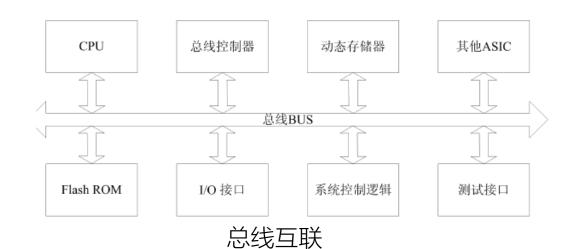- ▶ 互联方式
  - ▶ 总线互联
    - 公共数据干线
    - ▶ 扩展性差
  - ▶ 片上网络
    - ▶ 片上互联
    - 性能和功耗有优势
    - ▶ 扩展性好



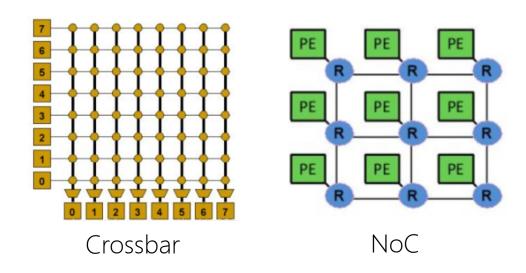

▶ DLP-C互联

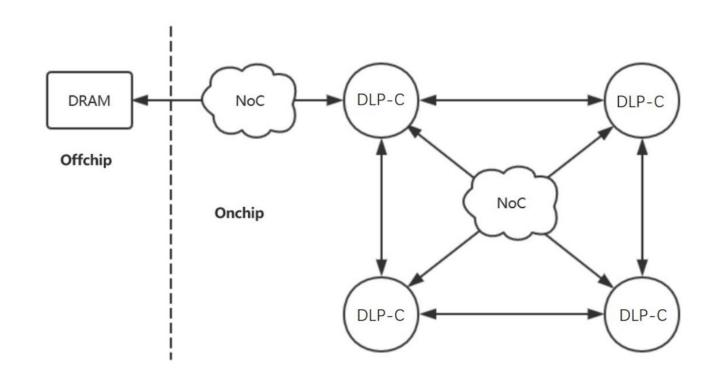

# 多核深度学习处理器 (DLP-M)

- 云端智能领域应用
- 分层结构
  - ▶ Chip级->Cluster-级>Core级
- ▶ 通信模型
  - MEMCORE
  - ▶ Cluster互联架构



# 谢谢大家!